

Universal-Lademodul für 1–16 NC/NiMH-Zellen

Das Lademodul basiert auf einem hochintegrierten Lade-IC von Linear Technology und einer 550-kHz-PWM-Ladeendstufe mit sehr hohem Wirkungsgrad. Trotz des hohen Ladestromes von bis zu 1,67 A ist kein Kühlkörper erforderlich.

Allgemeines

Die Lebensdauer von Akkus ist wesentlich abhängig von der Akku-Pflege, wobei die richtige Ladung am wichtigsten ist. Nur Akkus, die zu 100 % geladen werden, ohne dass es dabei zur Überladung kommt, können die volle Leistung zur Verfügung stellen. Die bestmögliche Ausnutzung der Akku-Kapazität und die Optimierung der Lebensdauer muss daher das oberste Ziel eines modernen Akku-Management-Systems sein.

Dies trifft sowohl auf moderne Akku-Technologien wie Lithium-Ionen und Lithium-Polymer zu als auch auf die altbewährten NC- und NiMH-Zellen, die in vielen Bereichen nach wie vor eine dominierende Rolle spielen. Die Hauptgründe dafür sind die Robustheit, die Zuverlässigkeit und nicht zuletzt der günstige Preis. Im Hochstrombereich, wie im Modellbau oder bei Elektrowerkzeugen, gibt es zu NC- oder NiMH-Akkus häufig keine technische Alternative.

Bei Elektrowerkzeugen, wie z. B. Bohrschraubern, macht der Akku-Pack trotz

Technische Daten: Lademodul LM 16				
Akku-Technologien:	wahlweise NC oder NiMH			
Zellenzahl:	1–16 (konfigurierbar)			
Lade-Enderkennung:	-Delta-U			
Lade- und Betriebsspannung:	8 V bis 30 V, je nach Zellenzahl und Ladestrom			
Ladestrom:	400 mA, 667 mA, 1 A, 1,67 A			
Anzeigen:	Betrieb, Laden, Fehler			
Abmessungen Leiterplatte (B x H x T):	62 x 45 x 29 mm			

des Einsatzes von preisgünstigen NCoder NiMH-Zellen den größten Teil des Preises aus. Die bei vielen Geräten zum Lieferumfang gehörenden Ladegeräte beschränken sich oft auf das absolute Minimum und tragen keinesfalls zum langen Akku-Leben bei. Vor diesem Hintergrund ist die Anschaffung eines guten Ladesys-

Tabelle 1: Zulässiger Ladestrom in Abhängigkeit von der Betriebsspannung							
Betriebs- und Ladespannung	R4 =	Ladestrom	Max. Zellenzahl				
bis 16 V	60 mΩ	1,67 A	8				
bis 24 V	100 mΩ	1 A	12				
bis 30 V	150 mΩ	667 mA	16				
bis 30 V	250 mΩ	400 mA	16				

tems sinnvoll und amortisiert sich bereits in kürzester Zeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Ladevorgang ist die schnelle Verfügbarkeit eines entladenen Akkus oder Akku-Packs, d. h., das Ladesystem sollte schnellladefähig sein.

Das hier vorgestellte Lademodul ist trotz der geringen Abmessungen sehr leistungsfähig und kann wahlweise zum Laden von Einzelzellen oder Akku-Packs mit 2 bis 16 in Reihe geschalteten Zellen genutzt werden. Der Einsatz eines Schaltreglers ermöglicht einen großen Versorgungsspannungsbereich und sorgt für eine geringe Verlustleistung. Wahlweise kann die Schaltung für NC- oder NiMH-Akkus konfiguriert werden.

Je nach Bestückung des Shunt-Widerstandes (R4a, R4b) sind Ladeströme von 0,4 A bis 1,67 A möglich. Bei bis zu 8 Zellen (16 V Eingangsspannung) beträgt der maximale Ladestrom 1,67 A. Bei höherer Betriebs- und Ladespannung beträgt der maximal zulässige Ladestrom 1 A bzw. 667 mA (Tabelle 1).

Die Betriebsbereitschaft und der Ladevorgang werden mit Hilfe von Leuchtdioden angezeigt. Des Weiteren ist eine Fehleranzeige vorhanden.

Sobald der zu ladende Akku angeschlossen ist, startet der Ladevorgang automatisch, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Betriebsspannung für IC2 muss mindestens 500 mV über der Akkuspannung liegen.
- Die Zellenspannung muss zwischen 350 mV und 1,95 V betragen.

Eine Zellenspannung von mehr als 1,95 V entsteht, wenn der angeschlossene Akku den eingestellten Ladestrom nicht verkraften kann. In diesem Fall wird der Ladevorgang abgebrochen und die Fehler-LED wird aktiviert. Es erfolgt ebenfalls eine Fehleranzeige, wenn sich bei der Schnellladung nicht innerhalb von T_{max}/12 eine Zellenspannung einstellt, die oberhalb von 1,22 V liegt.

Tiefentladene Akkus, deren Zellenspannung zwischen 350 mV und 900 mV liegt, werden zunächst mit einer Vorladung beaufschlagt, wobei über das PWM-Signal ein Ladestrom eingestellt wird, der 20 % des eingestellten Stromwertes entspricht. Sobald die Akkuspannung über 900 mV je Zelle steigt, wird automatisch der Schnellladevorgang aktiviert.

Wird das Ladeende nicht innerhalb der maximalen Laufzeit des Sicherheitstimers beendet, erfolgt auch eine Fehleranzeige. Die PWM-Regelschleife wird IC-intern überwacht. Sobald hier Werte außerhalb des akzeptablen Bereichs festgestellt werden, kommt es ebenfalls zur Fehleranzeige.

Um durch Selbstentladung entstandene Verluste auszugleichen, erfolgt eine auto-

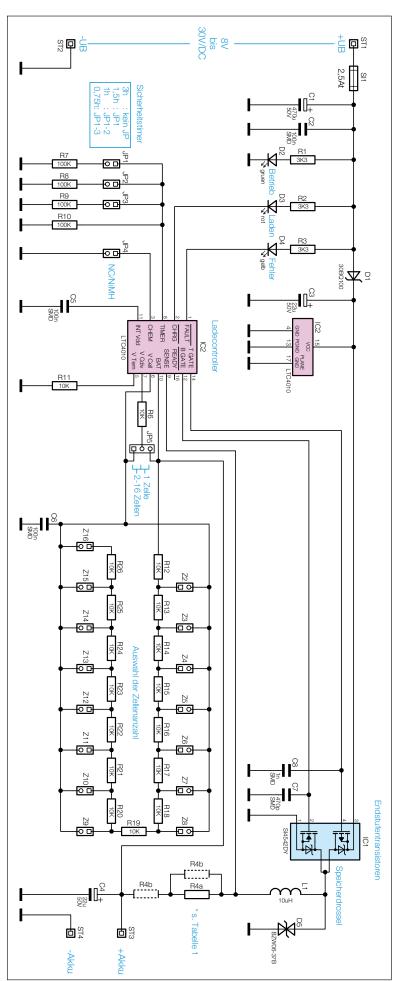


Bild 1: Schaltung des Lademoduls LM 16

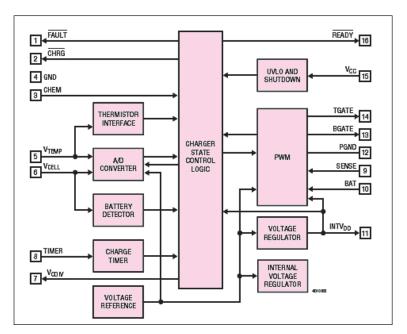


Bild 2: Interne Stufen des LTC 4010

abhängig vom Ladestrom, von der Akkuspannung und von der Eingangsspannung des Lademoduls.

Während des Ladevorgangs steuert IC2 die PWM-Endstufe so, dass grundsätzlich am Shunt-Widerstand R4 ein Spannungsabfall von 100 mV entsteht. Bild 3 zeigt die Funktionsweise der PWM-Regelschleife.

Je nach gewünschtem Ladestrom sind beim Shunt-Widerstand ein oder zwei Widerstände einzusetzen. Bild 4 zeigt die Möglichkeiten der Verschaltung beim Shunt-Widerstand R4.

Bis zu 8 in Reihe geschaltete Zellen (9,6 V Akku-Nennspannung) dürfen mit 1,67 A geladen werden, sofern die Eingangsspannung auf ca. 16 V begrenzt wird. Bei größeren Akku-Packs mit bis zu 16 in Reihe geschalteten Zellen beträgt der maximal zulässige Ladestrom 1 Abzw. 667 mA.

matische Nachladung, wenn die Zellenspannung unterhalb 1,325 V sinkt. Die Lade-LED wird während der Nachladung nicht aktiviert.

Schaltung

Durch den Einsatz des hoch integrierten LTC 4010 konnte eine Schaltung mit recht wenig Aufwand realisiert werden, wie im Schaltbild (Bild 1) zu sehen ist. Das Blockschaltbild in Bild 2 zeigt die internen Stufen des LTC 4010.

Die Betriebsspannung, die je nach Zellenzahl zwischen 8 V und 30 V betragen darf, wird dem Modul an ST1, ST2 zugeführt. Über die Miniatur-Sicherung SI1 gelangt die Spannung auf den Pufferelko C1 und die über R1 mit Spannung versorgte LED D2 zeigt die Betriebsbereitschaft an.

Der Lade-Baustein und der in IC1 integrierte P-Kanal-FET werden direkt über die Verpolungsschutzdiode D1 versorgt.

Die wesentlichen Komponenten des sekundär getakteten Schaltreglers (Stepdown-Wandler) sind die in IC1 integrierten Leistungs-FETs, die Speicherdrossel L1 und natürlich der im Ladecontroller integrierte Pulsweitenmodulator (PWM). Da der Pulsweitenmodulator mit einer hohen Taktfrequenz von 550 kHz arbeitet, ist bei der Speicherdrossel L1 nur eine kleine Induktivität erforderlich.

Die in IC1 integrierten Leistungs-FETs werden von den Ausgängen T-Gate und B-Gate periodisch geschaltet, wobei natürlich sichergestellt ist, dass niemals beide Transistoren gleichzeitig durchgesteuert sind.

In der Phase, in der der obere (P-Kanal-) FET durchgeschaltet ist, fließt der Strom über die Speicherdrossel L1 und den Shunt-Widerstand R4 zum Ausgang ST3 (+Akku). In der nächsten Phase wird der P-Kanal-Transistor gesperrt, und der untere N-Kanal-FET steuert durch. Dadurch kann die Speicherdrossel L1 den Stromfluss aufrecht erhalten. Das Tastverhältnis des Pulsweitenmodulators, mit dem die Leistungstransistoren gesteuert werden, ist

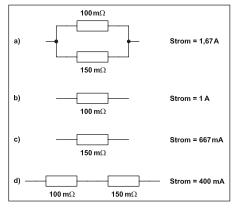


Bild 4: Möglichkeiten der Verschaltung beim Shunt-Widerstand R4a und R4b

Der Akku bzw. Akku-Pack wird direkt an die Platinen-Anschlusspunkte ST3 und ST4 angeschlossen.

Die Erfassung des Spannungsverlaufs am Akku erfolgt mit Hilfe eines in IC2 integrierten A/D-Wandlers, dessen Eingang (Pin 6) grundsätzlich die auf eine Zelle bezogene Spannung zugeführt wird. Je nach Zellenanzahl des angeschlossenen Akku-Packs ist ein entsprechender Spannungsteiler zwischen BAT und VcDIVerforderlich, dessen Abgriff die auf eine Zelle bezogene Spannung zum A/D-Wandler (VCELL) liefert. Die Auswahl der Zellenanzahl erfolgt dabei mit den Lötbrücken Z2 bis Z16 sowie der Lötbrücke JP5. Bei den Lötbrücken Z2 bis Z16 ist die Verbindung direkt proportional zur Zellenzahl herzustellen, d. h., dass bei einem 8-zelligen Akku-Pack die Brücke Z8 geschlossen wird und bei einem 10-zelligen Akku-Pack die Brücke Z10. Ausschließlich bei Einzelzellen ist R6 über JP5 mit BAT zu verbinden. Bei allen Akku-Packs (2–16 Zellen) sind die unteren Pins der Codierbrücke JP5 zu verbinden, d. h. Vcell und Vcdiv sind

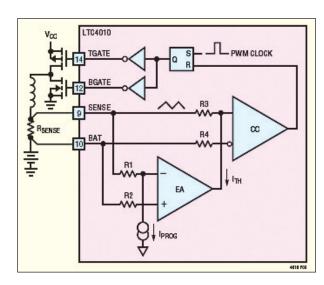


Bild 3: PWM-Regelschleife des LTC 4010

über R6 verbunden. Der Kondensator C6 dient am A/D-Wandler-Eingang zur Störunterdrückung.

Bei V_{CDIV} handelt es sich um einen Open-Drain-Ausgang, der dafür sorgt, dass bei abgeschalteter Ladeschaltung der angeschlossene Akku nicht über den Spannungsteiler entladen wird.

Der optionale Temperatureingang an Pin 5 wird in unserer Schaltung nicht genutzt und ist mit einem $10\text{-k}\Omega\text{-Widerstand}$ (R11) nach Masse beschaltet. Dieser Widerstand simuliert eine Temperatur von ca. 25 °C. Eine intern generierte Spannung von 5 V wird an Pin 11 mit C5 gepuffert.

Die Akku-Technologie ist mit Hilfe der Codierbrücke JP4 auszuwählen. Bei offener Codierbrücke gelten die Abschaltkriterien für NC-Akkus und bei geschlossener Codierbrücke für NiMH-Akkus.

Stückliste: LM 16

Widerstände: 0,1 Ω/2 W/5 %/Metalloxid.....R4a 0,15 Ω/2 W/5 %/Metalloxid...... R4b $3,3 \text{ k}\Omega/\text{SMD}/0805....R1-R3$ 10 kΩ/SMD/0805...... R6, R11-R26 $100 \text{ k}\Omega/\text{SMD}/0805....R7-\text{R}10$ Kondensatoren: 470 pF/SMD/0805 C7 470 μF/50 V/105 °C...... C1 Halbleiter: Si4542DY/SMD......IC1 LTC4010CFE/SMD IC2 30BQ100/SMD......D1 LED, 3 mm, Grün D2

Ein integrierter Sicherheitstimer sorgt unabhängig vom Erreichen der Abschaltkriterien für die Beendigung des Ladevorgangs. Je nach gewünschter Ladezeitbegrenzung sind die Codierbrücken JP1 bis JP3 entsprechend Tabelle 2 zu setzen.

Die maximale Ladezeit ist einfach mit einem Widerstand, der von Pin 8 nach Masse geschaltet wird, zu bestimmen. Neben den erforderlichen Einstellungen für die Ladezeitbegrenzung sind in Tabelle 2 auch die zugehörigen typischen Laderaten und die Zeitbegrenzungen für die Vorladungen aufgeführt.

Die Statusanzeigen D3, D4 sind direkt mit dem Lade-Baustein verbunden und werden über R2, R3 mit Spannung versorgt.

Nachbau

Der praktische Aufbau des Lademoduls ist sehr einfach, da die Leiterplatte mit allen SMD-Komponenten vorbestückt geliefert wird. Aufgrund des geringen Pin-Abstandes ist das Lade-IC auch kaum noch von Hand zu verarbeiten. Die noch erforderliche Bestückung ist in kurzer Zeit zu erledigen.

Wir beginnen mit vier Lötstiften mit Ösen, die stramm in die zugehörigen Bohrungen der Leiterplatte zu pressen sind. Danach werden die Lötstifte von der Platinenunterseite sorgfältig verlötet.


Im nächsten Arbeitsschritt wird der Halter für die Miniatursicherung eingelötet und gleich im Anschluss hieran ist die Sicherung einzusetzen.

Danach sind die drei Elektrolyt-Kondensatoren an der Reihe. Bei den Elkos ist unbedingt die korrekte Polarität zu beachten, da diese sonst auslaufen oder sogar explodieren können. Die überstehenden Drahtenden werden direkt oberhalb der Lötstellen mit einem Seitenschneider abgeschnitten.

Beim Strom-Shunt R 4 sind je nach gewünschtem Ladestrom ein oder zwei Widerstände zu bestücken (siehe Bild 4).

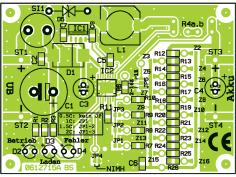Zuletzt bleiben nur noch die drei Leuchtdioden zu bestücken, wobei sich die Einbauhöhe nach den individuellen Wünschen richtet. Die Polarität ist am Bauteil durch einen längeren Anodenanschluss und im





Ansicht der fertig bestückten Platine mit zugehörigem Bestückungsplan

Bestückungsdruck mit einem +- Symbol an der Anodenseite gekennzeichnet.

Bevordie erste Inbetriebnahme erfolgen kann, sind die Lötzinnbrücken entsprechend der gewünschten Konfiguration zu setzen. Die Platine wurde so flexibel ausgelegt, dass die Lötzinnbrücken auch durch Schalter ersetzt werden können. Dazu sind einfach in die Lötaugen, die parallel zu den Brücken angeordnet sind, entsprechende Leitungen einzulöten. Diese Leitungen werden dann wiederum mit den entsprechenden Schaltern verbunden.

Vor der ersten Inbetriebnahme und dem Funktionstest empfiehlt sich eine gründliche Überprüfung hinsichtlich Löt- und Bestückungsfehlern. Ist diese Überprüfung zur Zufriedenheit ausgefallen, kann die Betriebs- und Ladespannung angelegt werden und ein erster Funktionstest erfolgen. Nach erfolgreichem Funktionstest steht dem Einsatz des Lademoduls nichts mehr im Wege.

Beim Einbau in ein geschlossenes Gehäuse ist unbedingt für eine ausreichende Luftkonvektion zu sorgen.

Tabelle 2: Maximale Schnellladezeit in Abhängigkeit von der Einstellung der Codierbrücken JP1 bis JP3							
JP1	JP2	JP3	Maximale Schnellladezeit	Maximale Vorladezeit	Laderate für Schnellladung		
offen	offen	offen	3 h	15 Min.	C / 2		
geschlossen	offen	offen	1,5 h	7,5 Min.	1 C		
geschlossen	geschlossen	offen	1 h	5 Min.	1,5 C		
geschlossen	geschlossen	geschlossen	0,75 h	3,8 Min.	2 C		

Sonstiges:

Speicherdrossel, SMD,

Miniatursicherung, 2,5 A,

10 μH/3,8 A.....L1

träge, print.....SI1

Miniatur-Sicherungshalter, print....SI1

Lötstift mit Lötöse.....ST1–ST4