
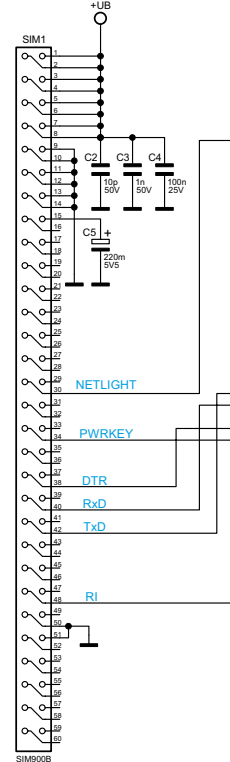



GSM-Modul

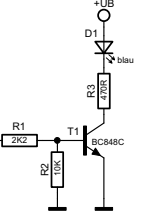


GSM-Empfang




Power

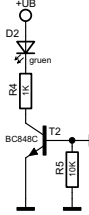

SMS-Kommunikation

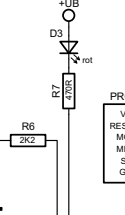

Mikrocontroller

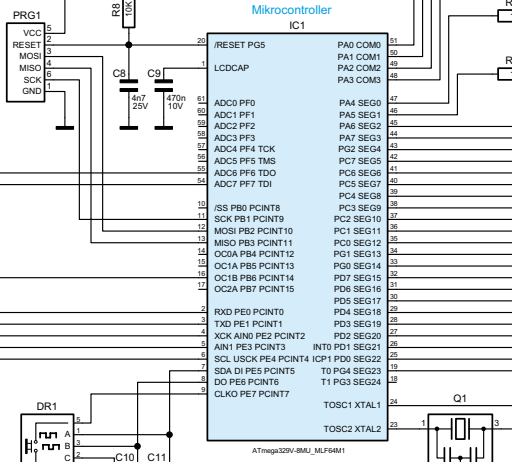


Eingang 1




Eingang 2




Inkrementalgeber

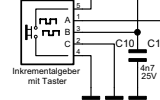

Spannungsversorgung

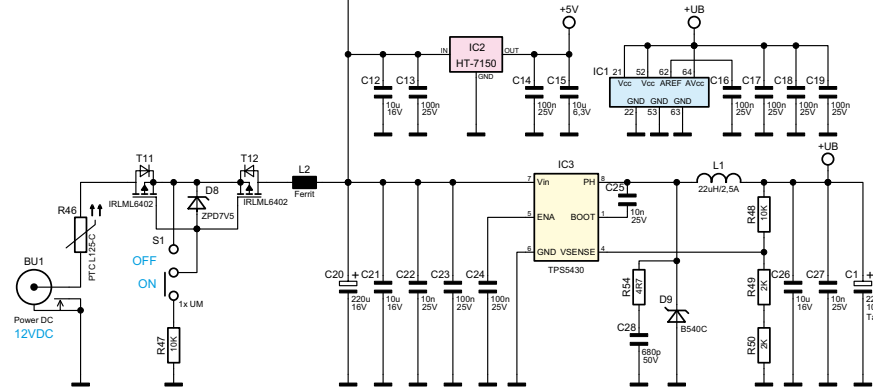

Licht-Abschaltung

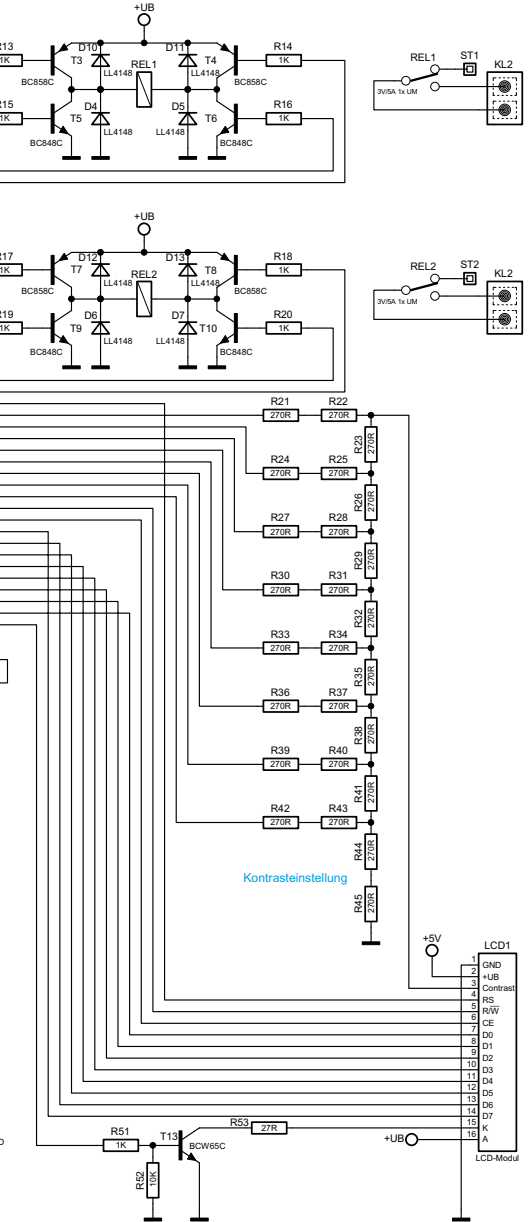

Ausgang 1

Ausgang 2

Bild 5: Das Schaltbild des GSM-SSM