

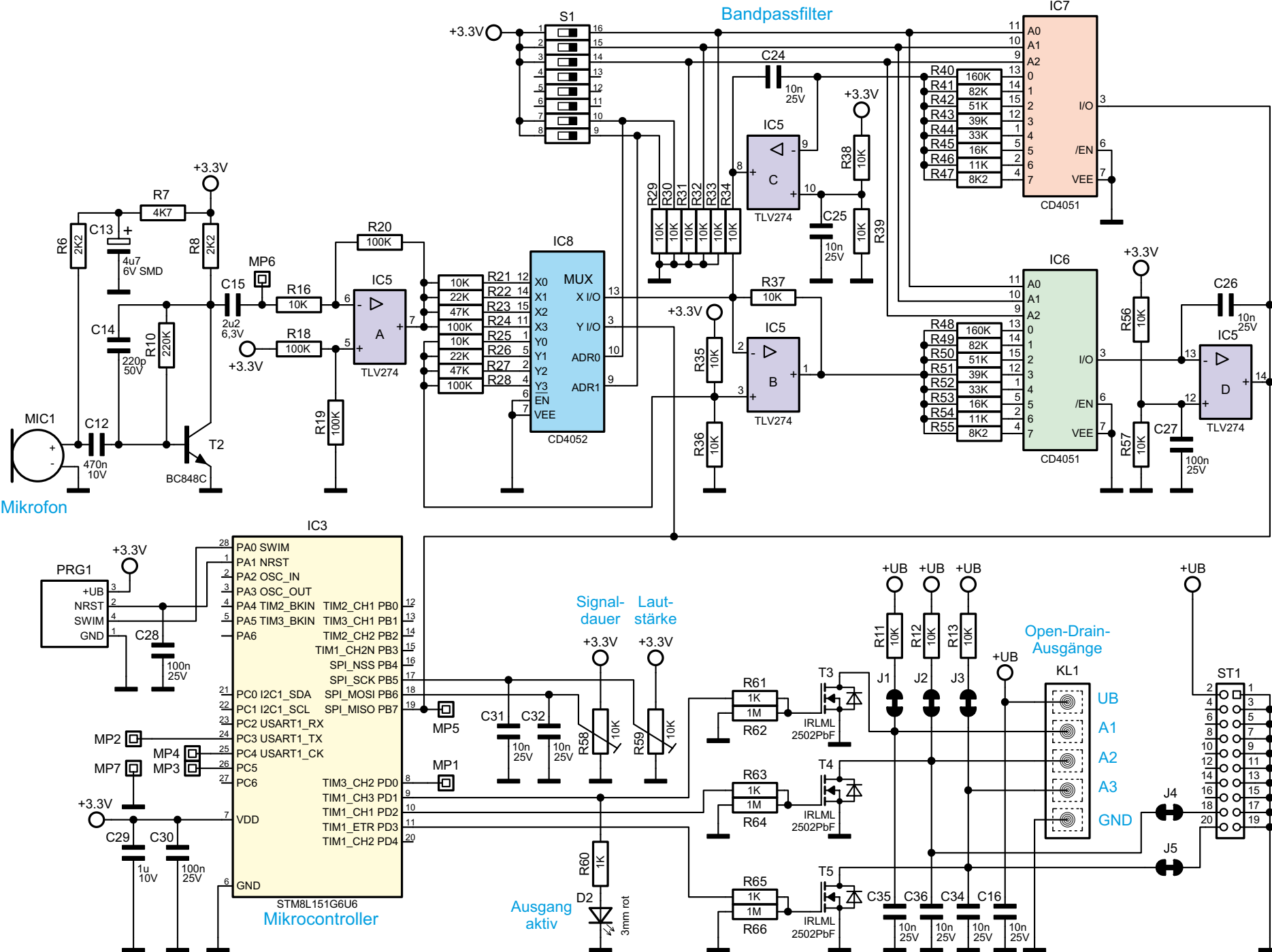


Bild 3a: Schaltung: oben Signalaufbereitung und Filterung, unten der verarbeitende Prozessor und die Schaltstufen

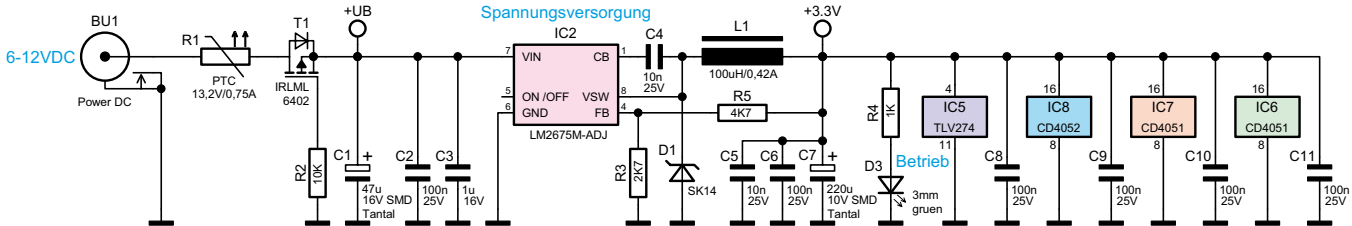


Bild 3b: Schaltbild der Spannungsversorgung