

Bild 20: Das Schaltbild des Ferraris-Stromzählersensors ES-Fer (rechts im Bild)

## HF-Störunterdrückung R2 ST2 Pin 3 Ferrit C1 Sensor-쮼 Erkennung 100n SMD 10n SMD R4 ST4 **-** Pin 4 Impedanzwandler BC848C ST3 Pin 6 D1 Fotodiode BPW34 ST1 Pin 2

Bild 21: Das Schaltbild des LED-Stromzählersensors ES-LED, rechts im Bild

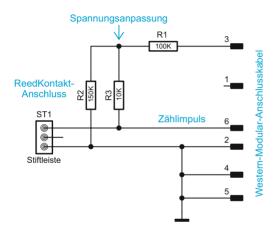




Bild 22: Das Schaltbild des Gaszählersensors ES-Gas, Bild rechts