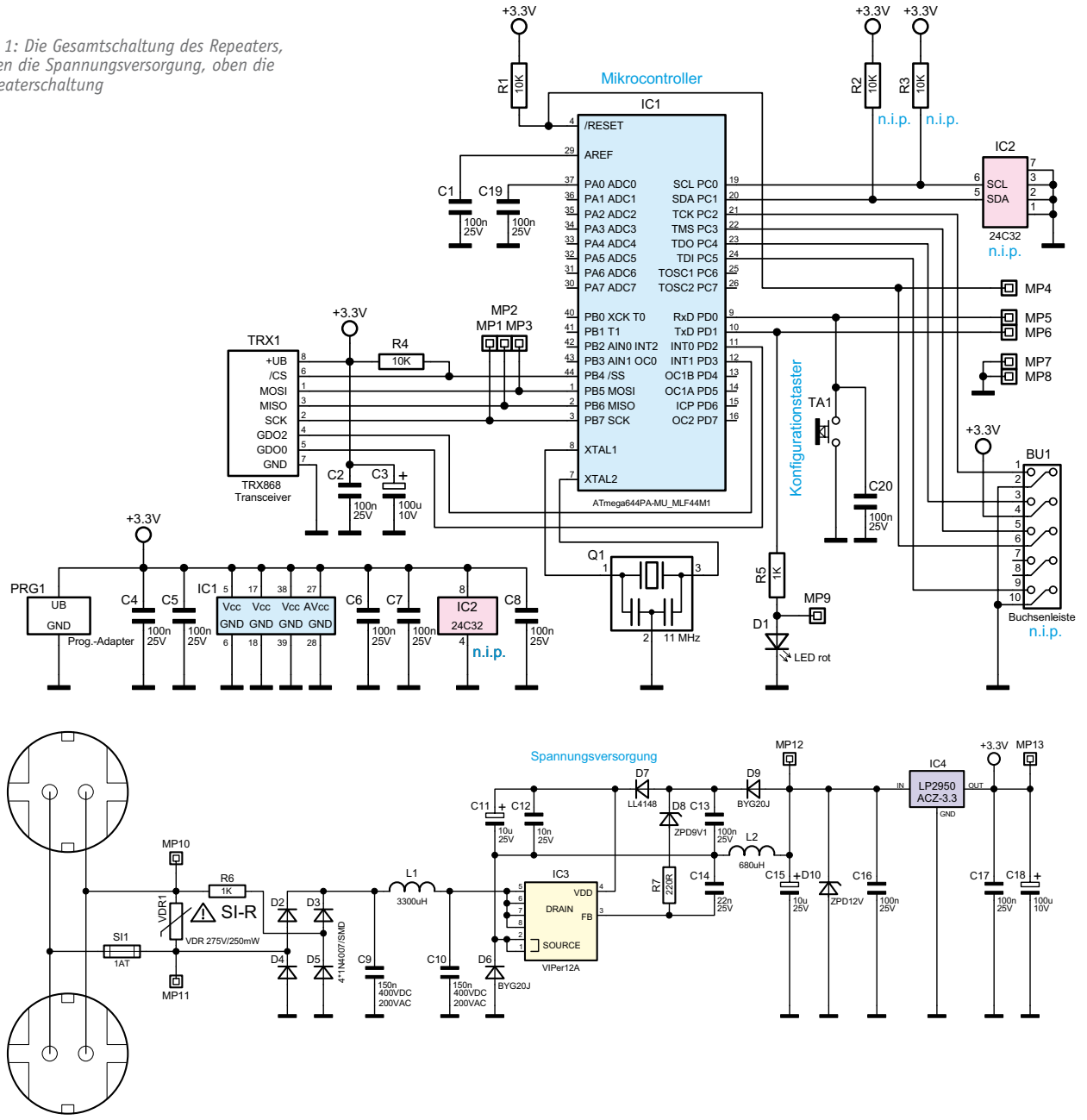Bild 1: Die Gesamtschaltung des Repeaters, unten die Spannungsversorgung, oben die Repeaterschaltung