

D / Die aufgeführten Schaltungen 1 bis 4 sind für eine Betriebsspannung von 6V= ausgelegt. Die Schaltungen 5 bis 14 sind für eine Betriebsspannung von 12V= vorgesehen. In den Schaltungen 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 sind die Leuchtdioden mit den entsprechenden Vorwiderständen in Reihe zur Betriebsspannung geschaltet. Der Vorwiderstand dient in den Schaltungen zur Begrenzung des Stromes, der durch die Leuchtdioden fließt. Die angegebenen Widerstandswerte sorgen dafür, dass durch die Leuchtdioden ein Gleichstrom von ca. 8 mA bis 12 mA (je nach Farbe der LED) fließt. Die Größe des Widerstandes ist durch die Bezeichnung R1, R2 und R3 gegeben (siehe unter Inhalt). In den Schaltungen 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14 sind zur Betriebsspannung die Leuchtdioden, mit dem Vorwiderstand in Reihe, parallel geschaltet. Durch jeden parallel geschalteten Zweig (LED & R in Reihe) wird die Stromaufnahme der Schaltung um ca. 8 mA bis 12 mA erhöht. Die angegebenen Schaltungen dürfen nur an Batterien bzw. Gleichspannungs-Netzteilteile betrieben werden (kein Klangeltrafo).

GB / The specified circuits 1 to 4 are designed for an operating voltage of 6V=. The circuits 5 to 14 are intended for an operating voltage of 12V=. In the circuits 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13 the light-emitting diodes with the respective protective resistors are connected in series to the operating voltage. In the circuits the protective resistor serves to limit the current which passes through the light-emitting diodes. The stated values of the resistors ensure that a continuous current of approx. 8 mA to 12 mA (according to the colour of the LED) passes through the light-emitting diodes. The size of the resistor is given by the designation R1, R2 and R3 (see contents). In the circuits 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 the light-emitting diodes for the operating voltage - connected in series with the protective resistor - are connected in parallel. Through each parallel arm of a circuit (LED + R in series) the current consumption of the circuit is increased by approx. 8 mA to 12 mA. The stated circuits may only be operated at batteries or supply units for constant voltage respectively (no bell transformer).

E / Las comutaciones 1 a 4 son proyectadas para una tensión de servicio de 6V= y las comutaciones 5 a 14 para una tensión de servicio de 12V=. En las comutaciones 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13 los diodos luminescentes con los resistentes protectores correspondientes están conectados en serie con la tensión de servicio. El resistor protector en las comutaciones sirve a limitar la corriente eléctrica que pasa por los diodos luminescentes. Los valores indicados del resistor procuran que una corriente continua de aprox. 8 mA a 12 mA (dependiente del color del LED) pase por los diodos luminescentes. El tamaño del resistor se indica por la designación R1, R2 y R3 (mirar bajo contenido). En las comutaciones 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 los diodos luminescentes con el resistor protector en serie están conectados en paralelo a la tensión de servicio. Por cada derivación conectada en paralelo (LED & R en serie) la toma de corriente aumenta de aprox. 8 mA hasta 12 mA. Las comutaciones indicadas solamente deben accionarse con baterías o fuentes de alimentación de tensión continua (no transformador para timbres).


F / Les circuits mentionnés 1 à 4 sont dimensionnés pour une tension de service de 6V=. Les circuits 5 à 14 sont prévus pour une tension de service de 12V=. Dans les circuits 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 les diodes électroluminescentes avec les résistances série sont montées en séries à la tension de service. La résistance série dans les circuits sert à limiter le courant qui traverse les diodes électroluminescentes. Les valeurs de résistance indiquées garantissent qu'un courant continu de env. 8 mA à 12 mA (selon la couleur de la DEL) traverse les diodes électroluminescentes. La grandeur de la résistance est donnée par la désignation R1, R2 et R3 (voir contenu). Dans les circuits 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 les diodes électroluminescentes avec la résistance série en série sont connectées en parallèle à la tension de service. La consommation de courant augmente de env. 8 mA à 12 mA par chaque branche (DEL & R en série) connectée en parallèle. Il faut seulement opérer les circuits mentionnés aux batteries ou des plocs d'alimentation de tension continue (pas de transformateur de sonnette).

NL / De getoonde schakelingen 1-4 zijn bestemd voor 6V= voedingsspanning. De schakelingen 5-14 zijn voor 12V=. Bij de schakelingen 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13 zijn de LED's tezamen met de bijbehorende voorschakelweerstanden in serie geschakeld voor de juiste voedingsspanning. De voorschakelweerstand dient in de schakelingen tot begrenzen van de stroom die door de LED's gaat. De aangegeven weerstandswaarden laten door de LED's een gelijkstroom van 8 mA - 12 mA gaan (al naar gelang de kleur LED). De grootte van weerstand wordt door de indicaties R1, R2, R3 aangegeven (zie onder inhoud). Bij de schakelingen 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 zijn de LED's parallel geschakeld met de spanning, terwijl de voorschakelweerstand er in serie geschakeld is. Door elke parallel geschakelde tak (LED met R in serie) wordt de stroomopname van de schakeling met 8 mA tot 12 mA verhoogd. De aangeduide schakelingen mogen alleen gebruikt worden met batterijen of gelijkspannings-netvoeding, en niet met een beltraf.

SF / Piiriit 1-4 on tarkoitettu käyttötäjänneelle 6V=. Piiriit 5-14 ovat 12V= käyttötäjänneelle. Piiriissä 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13 valodiodit vastaavat vastukseen kanssa ovat kytkeytyinä sarjaan käyttötäjänneeseen. Vastus piiriissä säätelee virtaa, joka kulkee valodiodin läpi. Annetut arvot vastukseissa takaavat, että noin 8mA-12mA tasavirta (riippuen LEDin väristä) kulkee valodiodin läpi. Vastukseen koko on annettu merkinnällä R1, R2 ja R3 (katso alla sisältö). Piiriissä 2, 4, 6, 8, 10, 12 ja 14 valodiodit ovat kytkeytyinä rinnakkain, sarjassa vastukseen kanssa. Jokaiselle rinnakkaiselle kytkeytyyllä piiriin haaralla (LED + vastus saarjassa) nostetaan piiriin virranottoa noin 8mA-12mA verran. Annettu piiriä voidaan käyttää vain paristoilla tai tasajännitevirralla.

Anschlussbezeichnung der LED's (es müssen nicht alle aufgeführten LED's im Sortiment vorhanden sein!).

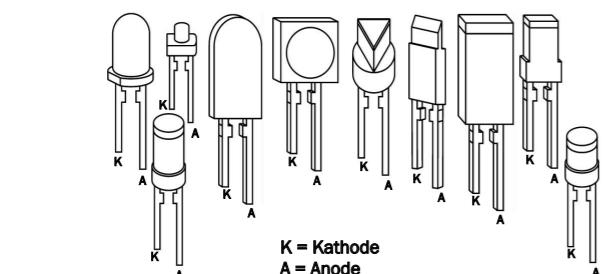Connection! Designation of the LED's (it might be that the assortment does not include all of the listed LED's)!



#### D/Inhalt

Ca. 50 Leuchtdioden

Ca. 20 Widerstände (6x150 Ohm, 6x680 Ohm, 8x820 Ohm)

R1 = 150 Ohm (braun-grün-braun...)

R2 = 680 Ohm (blau-grau-schwarz...)

R3 = 820 Ohm (grau-rot-braun...)

#### E / Contento

Aprox. 50 diodos luminescentes

Aprox. 20 resistores

R1 = 150 ohmios (marrón-verde-marrón...)

R2 = 680 ohmios (680R)

R3 = 820 ohmios (gris-rojo-marrón...)

#### F / Contenu

Env. 50 diodes électroluminescentes

Env. 20 résistances

R1 = 150 ohms (brun-vert-brun...)

R2 = 680 ohms (680R)

R3 = 820 ohms (gris-rouge-brun...)

#### Gb / Contents


Approx. 50 light emitting diodes

Approx. 20 resistors

R1 = 150 Ohm (brown-green-brown...)

R2 = 680 Ohm (680R)

R3 = 820 Ohm (grey-red-brown...)

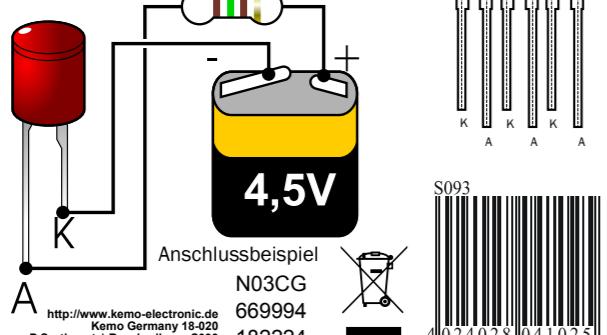

## Kemo® N03CG S093 Electronic LED creative set LED Kreativ Set

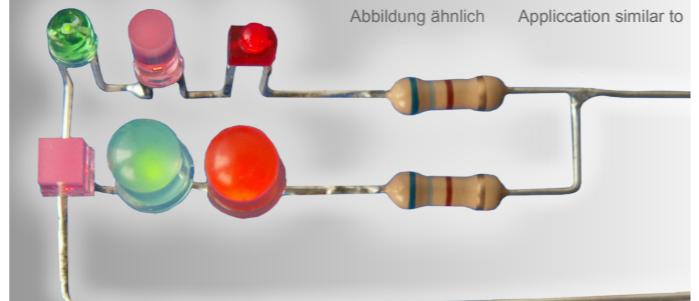


Abbildung ähnlich  
Appliccation similar to  
Triple LED (3 LED's in one case)  
3-Fach LED (3 LEDs's in einem Gehäuse)  
UK Flag  
DE Flag  
Ca. 50 LED's und 20 Widerstände mit 14 pictorial connecting diagrams.  
Different types

N03CG  
669994  
182224  
http://www.kemo-electronic.de  
Kemo Germany 18-020  
P Sortiment Beschreibung S093  
4024028 041025  
#18-020  
www.kemo-electronic.de  
4 024028 041025

